

در مدار رو به رو، آمپرسنج آرمانی و ولت سنج آرمانی چه عددهایی را نشان می دهند؟



گروه آمپر DAF

۲/۴V, ۰/۸A (۱)


۴/۸V, ۰/۸A (۲)

۴/۵V, ۱/۵A (۳)

۶V, ۱/۵A (۴)

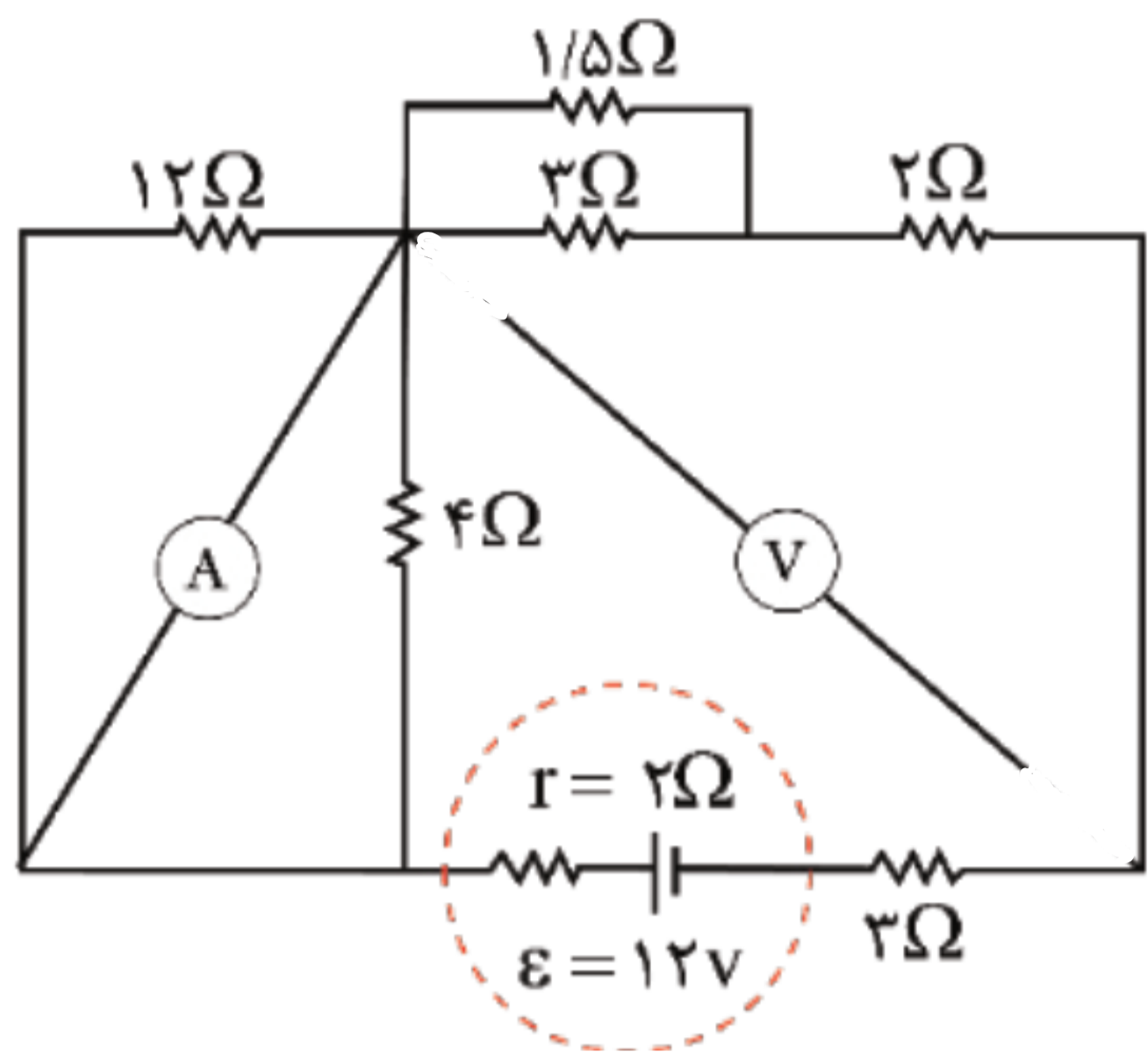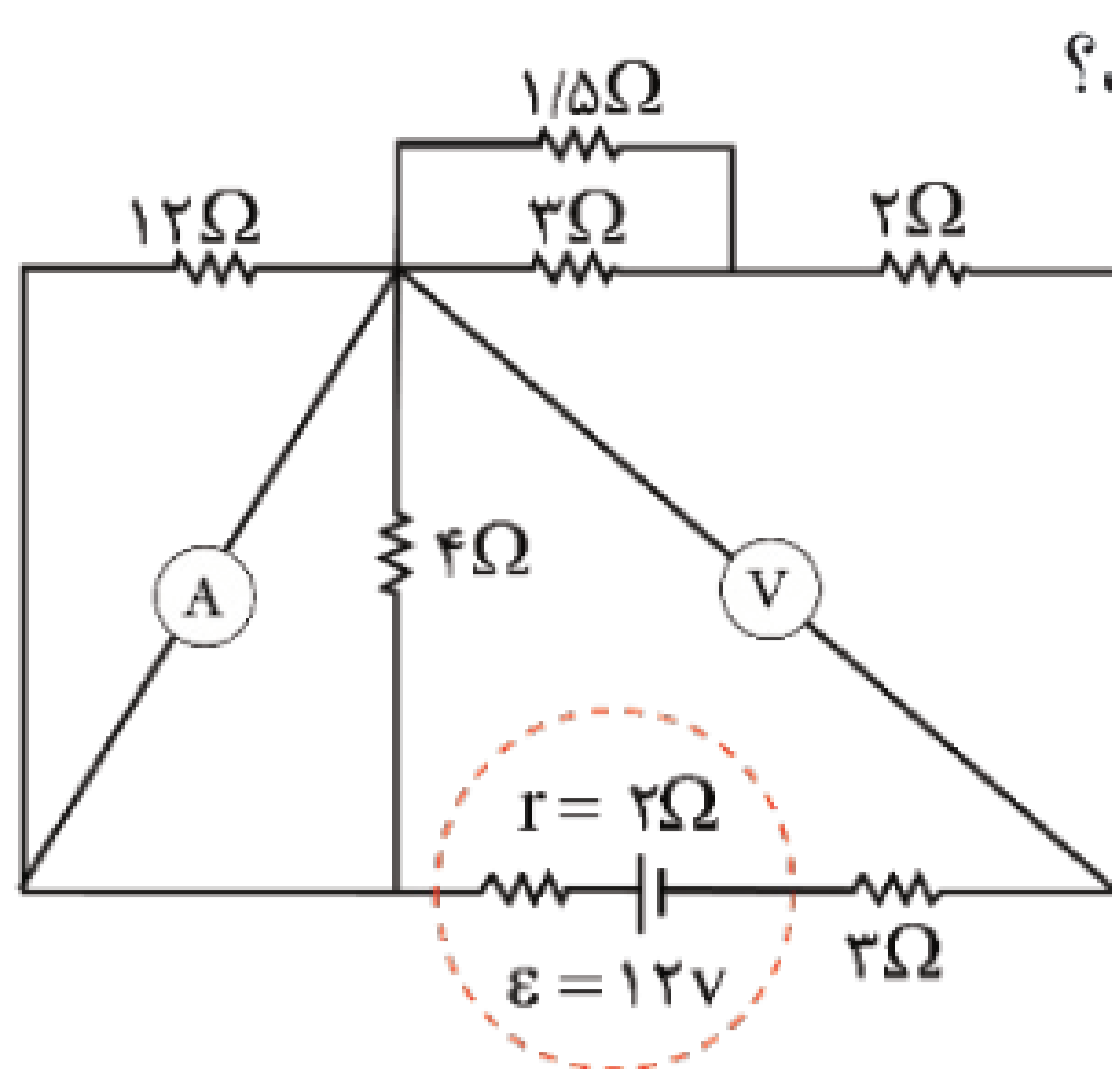


اتصال کوتاه

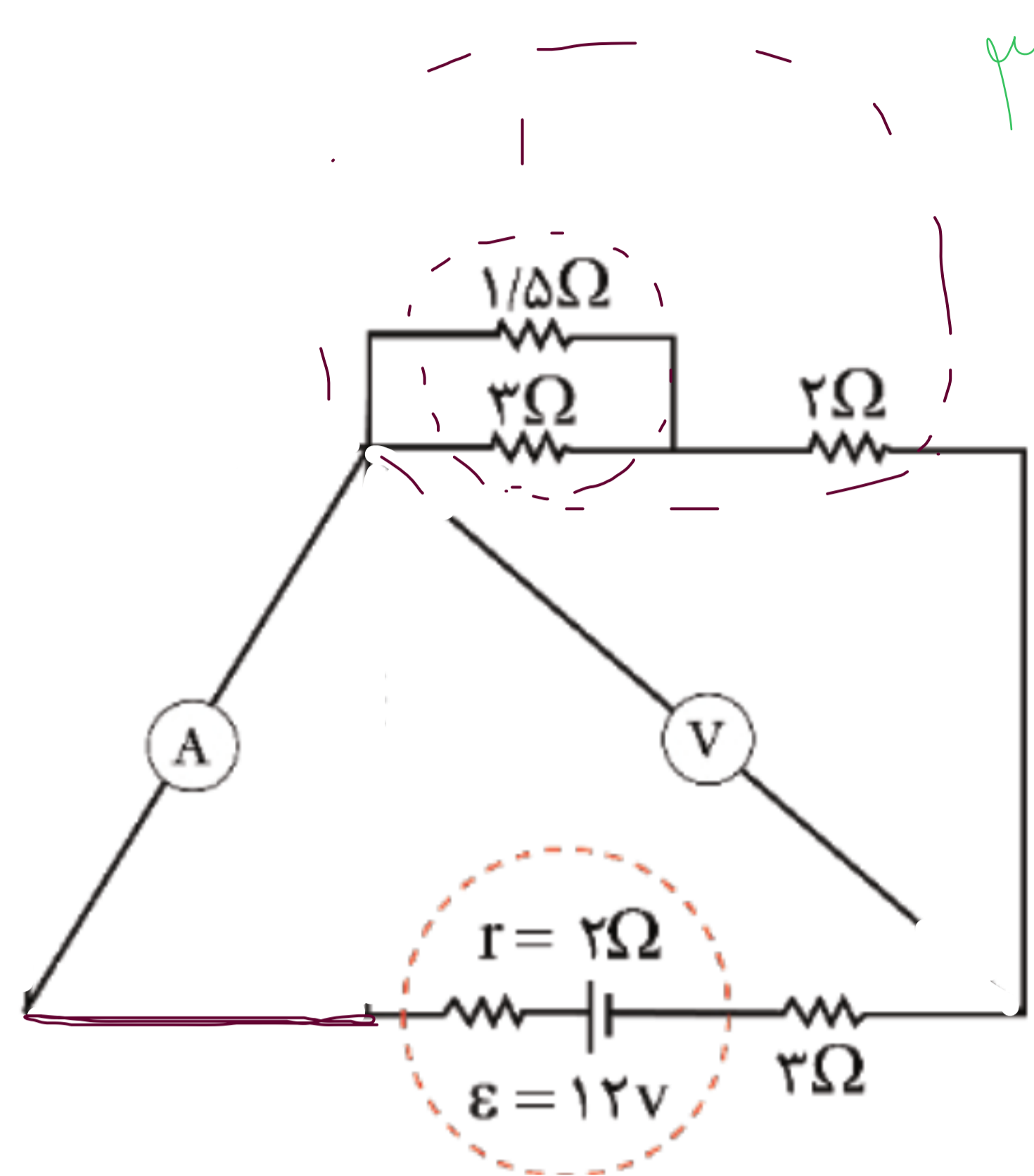

$R = 9$

$I_{\text{ع}} = \frac{12}{4+2} = 1.5$

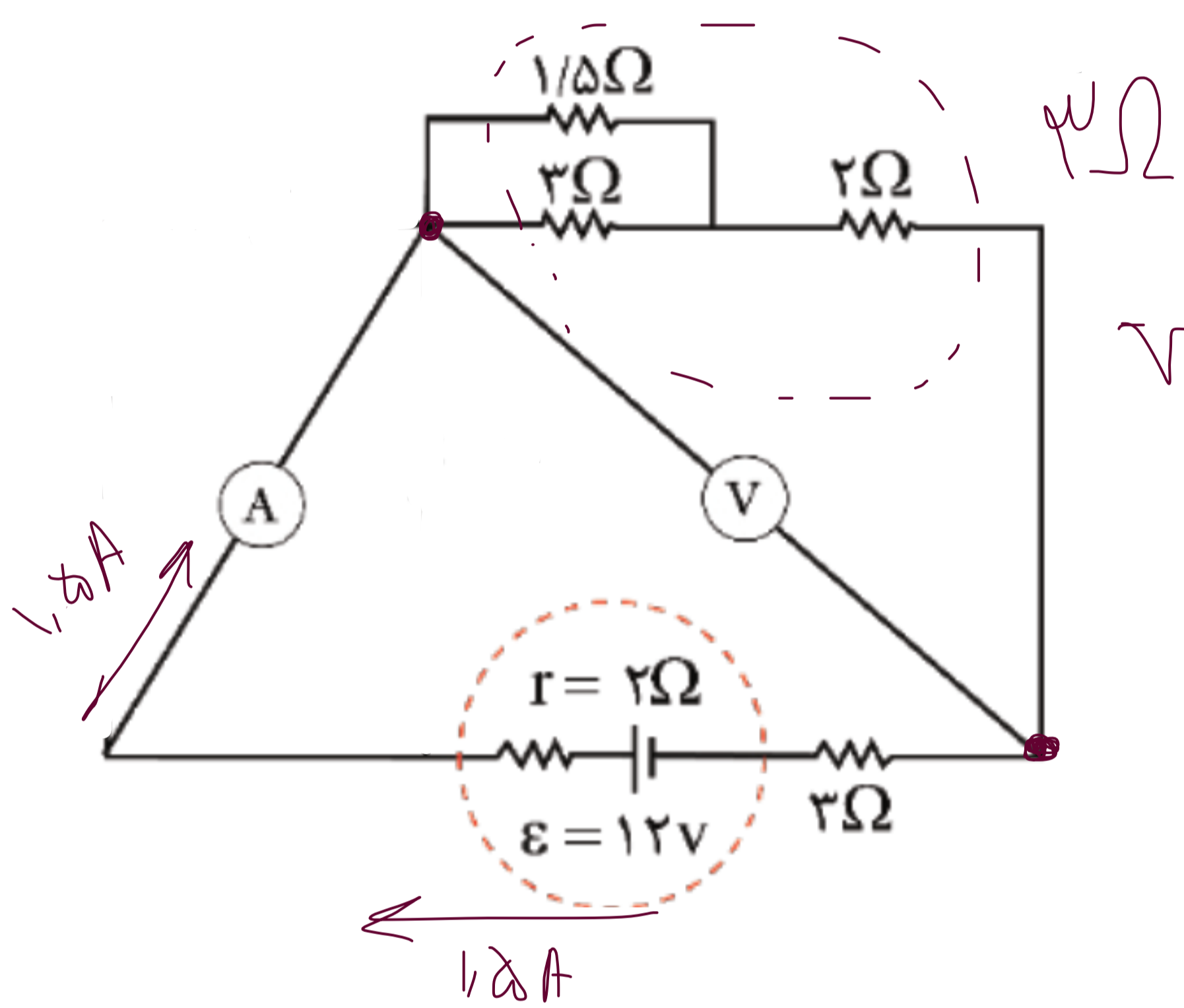

$V = RI \Rightarrow 3 \times 1.5 = 4.5A$